



Activación del SET; Tecla "S"
Activación del Reloj; Tecla "C"
Activación del RESET; Tecla "R"
Activación del Shift a Izquierda; Tecla "I"
Activación del Shift a Derechas; Tecla "D"

Activación de las entradas de Control, S1-S0; Con Ratón
Activación de las entradas de Carga en Paralelo; I3,...-I0; Con Ratón

Estados	Entradas de Control		Respuesta del Registro
	S ₁	S ₀	
1	0	0	No hay cambio
2	0	1	Desplazamiento a Derechas
3	1	0	Desplazamiento a Izquierdas
4	1	1	Carga en Paralelo

Tarea Optativa 2

FECHA: 09/12/2020

GRUPO:

ESQUEMA : Registro Universal con Flip-Flops D

MECATRONICA

BLOQUE II

Disculado por: Naoufal El Rhazali

TURNO:

Revisado por:

TECNOLOGIA ELECTRONICA II

CURSO 2020/2021

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
La Alfranca de D. Gudiño
ZARAGOZA