


Se señalan las funciones algebraicas de salida de cada AND, encima de la misma.

Tarea Optativa 1	BLOQUE II	 ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA La Almunia de D.Godina -ZARAGOZA-
FECHA: 09/12/2020	Diseñado por: Naoufal El Rhazzali	
GRUPO: TURNO:	Revisado por:	
ESQUEMA :Contador BCD - Síncrono		
MECATRONICA	TECNOLOGIA ELECTRONIA II	CURSO 2020/2021